

تست چاهارت به چه  
صورت است؟

## تست چاه ارت

در روش تست چاه ارت با ارت تستر یا تست چاه ارت با از ۳ میله استفاده می شود ، یکی از میله ها را به سیم مسی که بالا آورده ایم وصل میکنیم و ۲ تای دیگر را در فاصله ۱۰ و ۲۰ متر بعد از چاه ارت به زمین میکوییم و بعد مقاومت زمین را تست میکنیم . اما اگر ارت تستر موجود نبود می توانیم با یک عدد فیوز مینیاتوری ۱۰ آمپر، چاه را مورد تست قرار دهیم به این صورت که یک جهت فیوز را به برق و جهت دیگر فیوز را به سیم چاه ارت متصل میکنیم و در همان موقع به فیوز برق وصل می کنیم اگر فیوز قطع شد چاه ارت مقاومت قابل قبولی دارد ولی اگر فیوز قطع نگردید چاه ارت مقاومت بسیار بالایی خواهد داشت.



تست چاه ارت یا میله ارت نباید با روش های قدیمی و مرسوم قدیمی انجام شود ، باید سعی برآن باشد که با روش های جدیدتری تست چاه ارت را انجام داد. از جمله این روشها میتوان به روش افت ولتاژ ( fall of potential ) اشاره کرد

اگر سیستم مورد نظر یا همان X یک میله ارت یا صفحه ارت ساده و یکی باشد الکترود Y را ۳۰ تا ۵۰ متر دورتر از میله چاه ارت می کوییم و Z را هم وسط یعنی  $C_{\frac{1}{2}}$  قرار داده و عدد را می خوانیم، اگر ۵ متر الکترود Z را به سمت X نزدیک کرده و عدد دوم را بخوانیم و در مرحله سوم ۵ متر به سمت Y رفته و عدد سوم را بخوانیم یعنی الکترود Y روی ۳۰ تا ۵۰ متر هر عددی که امکان کوییدن باشد، مانده و تغییری نکند ولی الکترود وسط در ۳ نقطه حرکت کرده و ۳ عدد بدست آید و اعداد خوانده شده نزدیک هم باشند و اختلاف آنها بیش از ۵٪ نباشد میانگین ۳ عدد خوانده شده همان R شبکه یا صفحه ارت است ، اگر اعداد با هم اختلاف زیادی داشته باشند بایستی C را بیشتر کنیم و آزمایش را تکرار کنیم.

از جمله ابزار تست چاه ارت توسط یک عدد ترانسفورماتور ایزوله ، یک عدد ولتمتر و یک عدد آمپر متر می باشد.

در این حالت سوند ها را در زمین قرار خواهیم داد و سیپس آمپر متر را با ثانویه ترانس سری می نماییم و یک سر آزاد ترانس را به سیم چاه ارت وصل نموده و یک سر آمپر متر را به سوند آخر وصل می نماییم

یک سر ولتمتر را به سیم چاه ارت و سر دیگران را به سوند اول وصل می کنیم سپس اولیه ترانس ایزوله را به برق ۲۲۰ ولت وصل نموده و مقدار ولت قرائت شده را بر مقدار عدد آمپر متر تقسیم می نماییم. مقدار بدست آمده مقاومت تقریبی چاه ارت ما خواهد بود.

### طريقه تست چاه ارت

۱ - آشنایی شما با دستگاه ارت سنج و یا روشهای تست مقاومت چاه ارت آزمایش مقاومت اجرای چاه ارت با هر دستگاهی میباشد طبق شرایط مذکور در راهنمای آن دستگاه صورت گیرد و نتیجه عددی با توجه به شرایط فیزیکی و زمانی بدست می آید برای حصول پاسخ صحیح میباشد طبق شرایط یا مفروضات خاص اقدام کرد در کل نمونه ای از تست چاه ارت به صورت زیر می باشد:

- ۱ - میل آزمایش به فواصل تقریبی ۱۰ و ۵ متر از چاه ارت در سطح زمین دست نخورده قرار میگیرد.
- ۲ - سلامت دستگاه جهت تست چاه ارت را بررسی میکنیم . ( وجود باطری و ولتاژ و جریان تست )
- ۳ - به کمک سلکتور و رئوستا عقربه را به حالت تعادل میرسانیم و مقاومت چاه ارت را می خوانیم از آنجا که میباشد حوزه مغناطیسی چاه ارت رعایت گردد تا خنثی سازی خطای اتصالی به صورت صحیح صورت گیرد لذا مقدار مقاومت با رعایت شرایط استاندارد ملاک خواهد بود. شما میتوانید با دستگاه ارت تستر میزان اهم چاه ارت را اندازه گیری کنید .

اندازه گیری را میتوان در دو حالت انجام داد :

#### ۱-در حالت بسته (رینگ)

در این حالت مقاومت سیستم اتصال به زمین باید زیر ۲ اهم باشد.

#### ۲-در حالت باز

در این حالت مقاومت سیستم اتصال به زمین میتواند تا ۵ اهم باشد.

در غیر این صورت باید چاه ارت را احیاء کنید.




## روش های تست چاه ارت

برای تست چاه ارت میتوان به سه صورت عمل کرد :
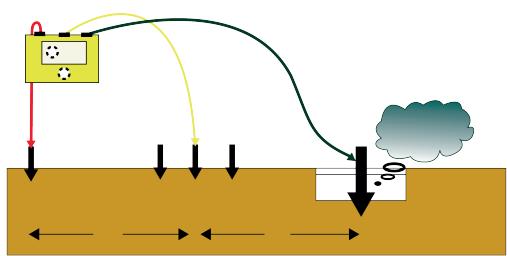
### ۱- توسط دستگاه ارت سنج


در این حالت برای تست چاه ارت دو عدد سوند که جزء لوازم جانبی دستگاه ارت سنج می باشد را در فاصله های مساوی بین ۵ تا ۱۰ متر و در یک راستا از چاه در زمین قرار خواهیم داد، لازم به ذکر است جهت تست



دقیق ، این فاصله ها حتما برابر باشند بطوری که اگر سوند اول را در فاصله ۶ متری از چاه نصب نمودیم، سوند دوم را در فاصله ۱۲ متری از چاه و یا ۶ متری از سوند دوم نصب نماییم. سپس سه عدد پرآپ دستگاه را بترتیب به سیم ارت چاه و سوند اول و دوم وصل نموده و سپس چاه ارت را تست می نماییم .
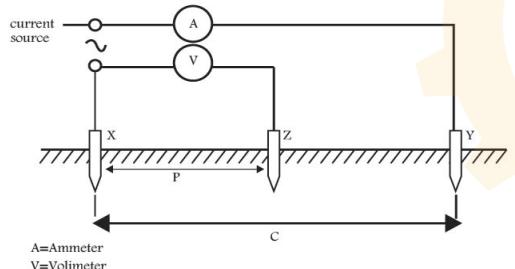
### ۲- توسط یک عدد ترانسفورماتور ایزوله ، یک عدد ولتmetr و یک عدد آمپرمتری

در این حالت نیز مانند حالت قبل سوند ها را در زمین قرار می دهیم، سپس آمپر متر را با ثانویه ترانس



سری می نماییم و یک سر آزاد ترانس را به سیم ارت چاه وصل نموده و یک سر آمپر متر را به سوند آخر وصل میکنیم و یک سر ولتmetr را به سیم ارت چاه و سر دیگر آن را به سوند اول وصل می نماییم سپس اولیه ترانس ایزوله را به برق ۲۲۰ ولت وصل

نموده و مقدار ولت قرائت شده را بر مقدار عدد آمپر متر تقسیم می نماییم . مقدار بدست آمده مقاومت تقریبی چاه ارت ما می باشد.

### ۳- دستگاه کلمپی :

مزیت روشن اندازه گیری مقاومت زمین با استفاده از کلمپ در مقایسه با روش های دیگر عدم نیاز به تجهیزات اضافه و میخ های کمکی، همچنین سادگی و سهولت در تست و اندازه گیری میباشد.



درون کلمپ ارت سنج، جهت اعمال ولتاژ از سیم پیچ فرستنده و جهت اندازه گیری جریان از یک سیم پیچ گیرنده استفاده شده است. برای اندازه گیری با ارت سنج های میله کوب (۲، ۳ و ۴ سیمه) باید سیستم ارت از زمین جدا شود و دو میله در فاصله های معینی از یکدیگر در زمین کوبیده شوند. در صورتی که شرایط مناسب نباشد، نمی توان از این روش استفاده کرد. در روشی دیگر کلمپ دستگاه ارت سنج را دور سیم یا میله منتهی به چاه ارت انداخته و سپس ولتاژ ثابتی در کلمپ القا می شود، ولتاژ القا شده باعث ایجاد جریان در سیم یا میله منتهی به چاه ارت می شود که در نهایت دستگاه با استفاده از ولتاژ ثابت و جریان ایجاد شده در سیم به صورت خودکار مقدار مقاومت زمین را اندازه گیری میکند. این روش برای اندازه گیری ارتینگ در چاه های پارالل یا موازی بکار میروند بدین صورت مقاومت سیستم ارت محاسبه می گردد. در واقع برای این روش باید مدار ارت کامل (بسته) باشد.

